

# Algebra di Boole

## L'algebra dei calcolatori

L'algebra booleana è un particolare tipo di algebra in cui le variabili e le funzioni possono solo avere valori 0 e 1. Deriva il suo nome dal matematico inglese George Boole che la ideò.



George Boole

Si studia l'algebra booleana poiché le funzioni dell'algebra booleana sono **isomorfe** ai circuiti digitali. In altre parole, un circuito digitale può essere espresso tramite un'espressione booleana e viceversa.

Una funzione booleana ha una o più variabili in input e fornisce risultati che dipendono solo da queste variabili.

Poiché le variabili possono assumere solo i valori 0 o 1 una funzione booleana con  $n$  variabili di input ha solo  $2^n$  combinazioni possibili e può essere descritta dando una tabella, detta **tabella di verità**, con  $2^n$  righe.

Input

X	Y	Z	V
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


Output

$$V = f(X, Y, Z)$$


Che funzione codifica  $f$ ?
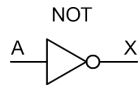
## L'algebra di Boole (1)


L'algebra di Boole si basa su tre operatori di base: **AND, OR, NOT**



A	X
0	1
1	0

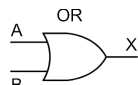

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

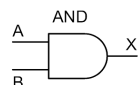

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tutte le funzioni booleane possono essere espresse come combinazione di questi tre operatori.

Ad ogni funzione di base corrisponde una porta logica e quindi ogni espressione booleana può essere tradotta in un circuito.

Tramite le proprietà dell'algebra booleana è possibile semplificare espressioni booleane complesse

Anche i circuiti corrispondenti saranno più semplici e richiederanno un minor numero di porte logiche



Minori costi di realizzazione dei circuiti  
&  
Minore occupazione di spazio

**Le espressioni booleane vengono utilizzate nei linguaggi di programmazione per la definizione dei criteri decisionali**

## L'algebra di Boole (2)

Le dimensioni delle tabelle di verità crescono al crescere delle variabili in input, sono quindi necessarie delle rappresentazioni alternative:

- **Ordinando le righe dell'input come numeri binari** è possibile codificare le tabelle di verità memorizzando solo la colonna dell'output.

X	Y	Z	V
0	1	0	0
1	0	1	1
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	1	1
0	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

X	Y	Z	V
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

V
0
0
0
1
0
1
1
1

- Si può specificare l'output di ogni funzione booleana esprimendo, tramite una espressione booleana, **quali combinazioni delle variabili di input determinano l'output 1**. Per l'esempio precedente: (011-101-110-111). **Questa rappresentazione è importante perché può essere direttamente tradotta in un circuito di porte digitali.**

### Convenzioni notazionali

- Una variabile con valore 1 è indicata dal suo nome
- Una variabile con valore 0 è indicata dal suo nome con sopra una barra
- L'operazione di AND booleano è indicato da un  $\cdot$  moltiplicativo oppure viene considerato implicitamente presente
- L'operazione di OR booleano è indicato da un  $+$

$$(011-101-110-111) \Rightarrow \bar{X}YZ + X\bar{Y}Z + XY\bar{Z} + XYZ$$

## L'algebra di Boole (3)

Per passare dalla rappresentazione mediante tabella di verità alla notazione tramite espressione booleana è necessario:


1. Identificare tutte le righe della tabella di verità che danno 1 in output;
2. Per ogni riga con un 1 in output scrivere la configurazione delle variabili che la definiscono (tutte le variabili della configurazione saranno in **AND** tra loro)
3. Collegare tramite **OR** tutte le configurazioni ottenute.

La rappresentazione così ottenuta è detta in **prima forma canonica**.

**Esempio:** Traduzione della funzione rappresentata dalla tabella di verità:

X	Y	Z	V
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

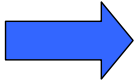$\leftarrow \overline{X}YZ$   
 $\leftarrow \overline{X}Y\overline{Z}$   
 $\leftarrow X\overline{Y}\overline{Z}$   
 $\leftarrow XYZ$



$$\overline{X}YZ + \overline{X}Y\overline{Z} + X\overline{Y}\overline{Z} + XYZ$$

**ATTENZIONE: all'uso della negazione !**

$$\overline{AB} \neq \overline{A} \overline{B}$$

$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{B}$	$\overline{A}$	A	B	AB	$\overline{AB}$
1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0

## Semplificazione di funzioni booleane (1)

Le funzioni booleane possono essere descritte da più espressioni equivalenti

$$X Y \overline{Z} + X \overline{Y} Z + X Y Z \equiv X(Y + Z)$$

X	Y	Z	V	Y+Z	X(Y+Z)
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

**Def.** Due funzioni booleane si dicono **equivalenti** se presentano lo stesso output per qualsiasi configurazione dell'input.

Determinare **la più semplice** funzione booleana equivalente alla funzione data facilita l'interpretazione della funzione stessa e permette di semplificare anche i circuiti logici corrispondenti.

*“Cosa si intende per più semplice?”*

Una funzione  $f$  è più semplice di una funzione  $f'$  ( $f \equiv f'$ ) secondo il **criterio del minor numero di operatori** se il suo calcolo richiede meno operazioni di AND e OR rispetto al calcolo di  $f'$ .

N.B. Sebbene questo sia il criterio più utilizzato ne esistono altri

## Semplificazione di funzioni booleane (2)

Le funzioni booleane possono essere semplificate applicando ripetutamente le seguenti proprietà:

Name	AND form	OR form
Identity law	$1A = A$	$0 + A = A$
Null law	$0A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotent law	$AA = A$	$A + A = A$
Inverse law	$A\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Commutative law	$AB = BA$	$A + B = B + A$
Associative law	$(AB)C = A(BC)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributive law	$A + BC = (A + B)(A + C)$	$A(B + C) = AB + AC$
Absorption law	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$
De Morgan's law	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$

Proprietà di identità:

1	0	A	1A	0+A
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1

Gli elementi 0 e 1 sono detti **elementi forzanti** rispettivamente per le funzioni OR e AND

Elemento nullo:

1	0	A	0A	1+A
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1

Proprietà di inverso:

A	$\bar{A}$	$A\bar{A}$	$A + \bar{A}$
0	1	0	1
1	0	0	1

## Semplificazione di funzioni booleane (3)

Proprietà associativa:

A	B	C	AB	BC	A(BC)	(AB)C	A+B	B+C	A+(B+C)	(A+B)+C
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Proprietà distributiva:

A	B	C	BC	A+BC	A+B	A+C	(A+B)(A+C)	B+C	A(B+C)	AB	AC	AB+AC
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**ATTENZIONE:** la proprietà distributiva mette in luce una netta differenza rispetto all'aritmetica convenzionale in cui la somma non è distributiva rispetto al prodotto .

Proprietà di assorbimento:

$$A+AB = A \cdot 1 + AB = A(1+B) = A \cdot 1 = A$$

**Distributiva**
**Identità**

**Identità**
**Elemento nullo**

## Semplificazione di funzioni booleane (4)

Teorema di DeMorgan:

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	A+B	$\overline{A+B}$	AB	$\overline{AB}$	$\overline{A\bar{B}}$	$\overline{\bar{A}B}$
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0

Il teorema di DeMorgan si può estendere a più variabili:  $\overline{ABC} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

Il teorema di DeMorgan permette di esprimere l'operatore AND/OR in funzione dell'operatore OR/AND.

**ATTENZIONE:** si ricorda che  $\overline{\bar{A}} = A$

La semplificazione delle funzioni booleane può essere ottenuta anche mediante le mappe di Karnaugh o l'algoritmo di Quine/McClusky.

## ESERCIZI (1)

1. Si scriva, utilizzando gli operatori booleani AND, OR, NOT, la funzione booleana che ritorna in uscita il valore 1 se sono veri un numero dispari dei tre input
2. Si scriva, utilizzando gli operatori booleani AND, OR, NOT, la funzione booleana che ritorna in uscita il valore 1 se sono veri due dei quattro input
3. Si scriva, utilizzando gli operatori booleani AND, OR, NOT, la funzione booleana che riceve in ingresso un numero binario su 3 bit e ritorna in uscita il valore 1 se e solo se il numero che c'è in ingresso è maggiore o uguale a quattro.
4. Dati gli operatori booleani AND, OR, NOT, scrivere l'espressione di una funzione booleana F avente come ingressi due numeri binari X e Y su 2 bit, che ritorni il valore 1 se  $X > Y$ .

## ESERCIZI (2)

5. Applicando i teoremi dell'algebra di Boole, verificare la seguente equivalenza tra espressioni

$$\overline{A}\overline{B}\overline{C} + B\overline{C} + A(B + \overline{BC}) \equiv A + \overline{C}$$

6. Applicando i teoremi dell'algebra di Boole, semplificare le seguenti espressioni e disegnarne la tavola di verità

$$AB\overline{C} + AB + AC + C$$

$$\overline{A}\overline{B}C + A\overline{B} + \overline{A}\overline{B} + AB$$

$$A + AB + B + BC$$

7. Si valutino le espressioni booleani precedenti assumendo  $A=1$
8. Una cassaforte ha quattro lucchetti,  $x, y, v, w$ , che devono essere tutti aperti affinché la cassaforte possa essere aperta. Le chiavi sono distribuite tra 3 persone,  $A, B, C$ , come segue:  $A$  possiede le chiavi  $v$  e  $y$ ;  $B$  possiede le chiavi  $v$  e  $x$ ;  $C$  possiede le chiavi  $w$  e  $y$ . Siano le variabili  $A, B$  e  $C$  uguali a 1 se la persona corrispondente è presente, altrimenti uguali a 0. Costruire la tavola della verità della funzione  $f(A,B,C)$  che è uguale ad 1 se e solo se la cassaforte può essere aperta, ed esprimere  $f$  in forma algebrica.